




Dec 14, 2015


5B

Correct: 75%

Ce circuit est un circuit en ...

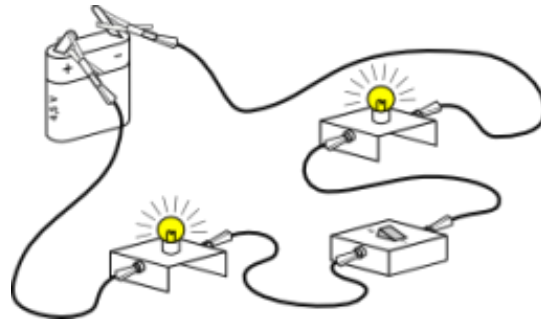

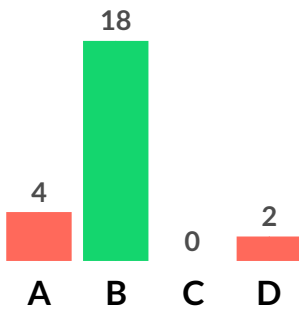- A dessin animé
- B série
- C déviation
- D dérivation




Dec 14, 2015


5B

Correct: 58%

Ce circuit est un circuit en ...

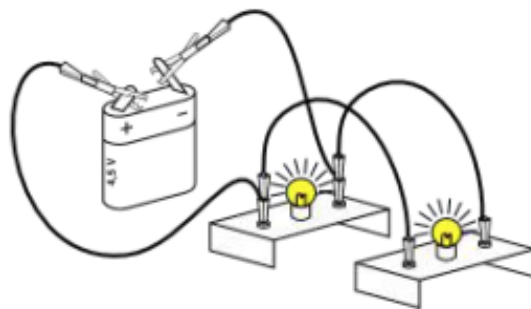

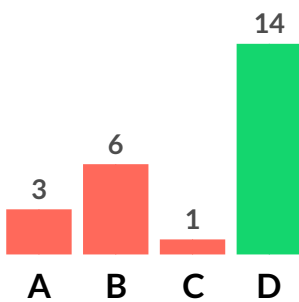- A dessin animé
- B série
- C déviation
- D dérivation




Dec 14, 2015

5B

Correct: 79%

Dans un circuit en série, si une des lampe est détériorée, l'autre...

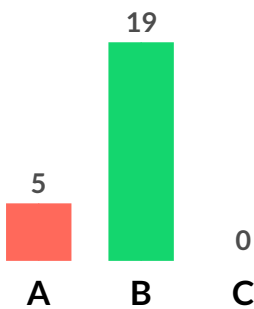- A reste allumée
- B s'éteint
- C grille (casse)




Dec 14, 2015

5B

Correct: 91%

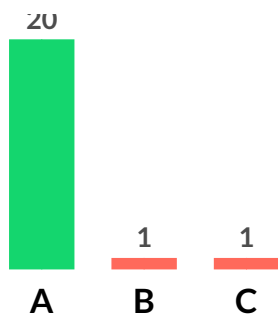Dasn un circuit en dérivation, si une des lampes est détérioré, l'autre...



- A reste allumée
- B s'éteint
- C grille (casse)


Dec 14, 2015

5B

Correct: 84%

Des dipôles qui se suivent en ne formant qu'une seule boucle sont associés en...

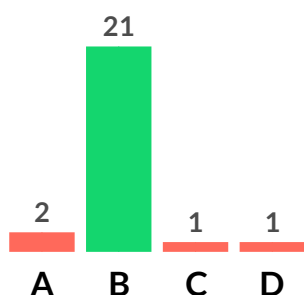- A dessin animé
- B série
- C déviation
- D dérivation




Dec 14, 2015

5B

Correct: 48%

Un circuit avec une dérivation comporte...

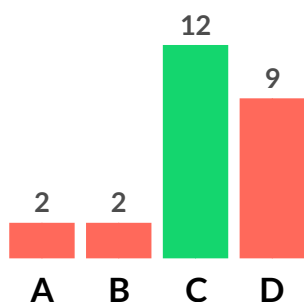- A une boucle
- B moins de deux boucles
- C deux boucles
- D plus de deux boucles




Dec 14, 2015

5B

Correct: 48%

Des dipôles branchés les uns aux bornes des autres sont associés en...

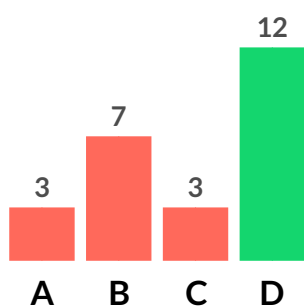- A dessin animé
- B série
- C déviation
- D dérivation




Dec 14, 2015

5B

Correct: 80%

Un circuit en série comporte...

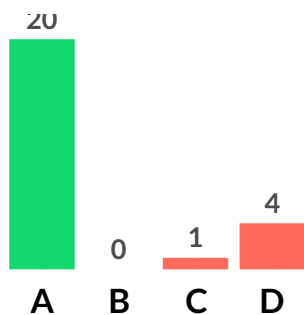- A une seule boucle
- B deux boucles
- C une ou plusieurs boucles
- D au moins deux boucle




Nov 23, 2015

5B

Correct: 58%

Un moteur est un récepteur

- A True
- B False

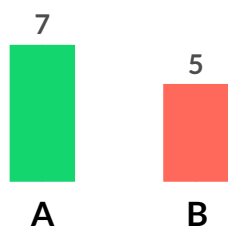


Nov 23, 2015

5B

Correct: 100%

Une pile est un récepteur

- A True
- B False

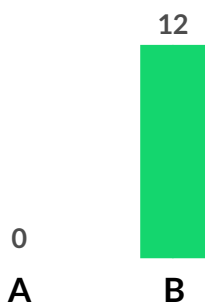

First ()

Previous ()

1 ()

2 ()

Next ()

Last ()